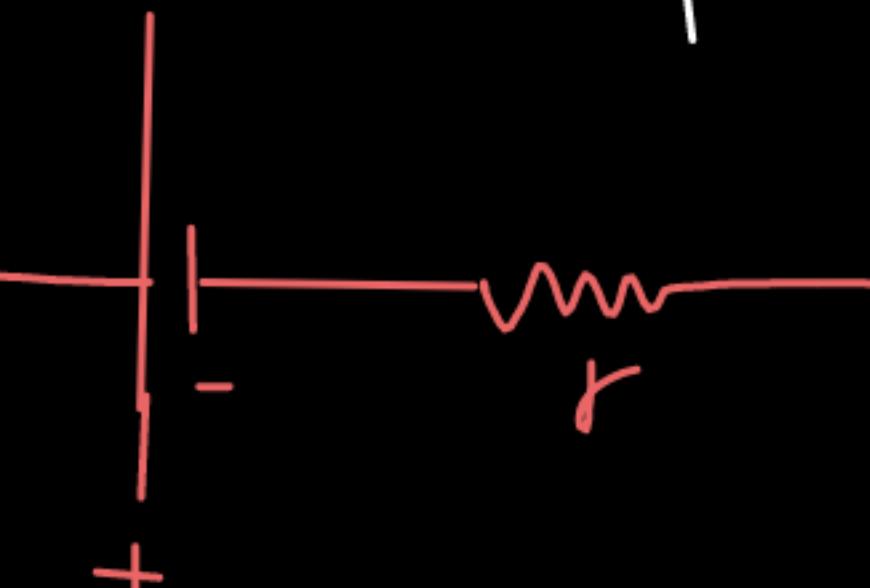


सेल (Cell) → यह एक ऐसा युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।

• सेल का रूपान्तः →



• सेल के प्रतिरोध की


आन्तरिक प्रतिरोध (internal resistance) कहते हैं।
Resistance of cell → internal resistance (r)

→ E → विद्युत वाट्ट बल (Electromotive force) → किसी विद्युत परिपथ में इस आवश्यक को 1 cycle पूरा करने में आवश्यक ऊर्जा तर्स परिपथ में दूषित सेल का विद्युत वाट्ट बल होता है।

$$E = \frac{W}{q}$$

SI मात्रक: $\frac{J}{C}$

उचित रूप: Volt.

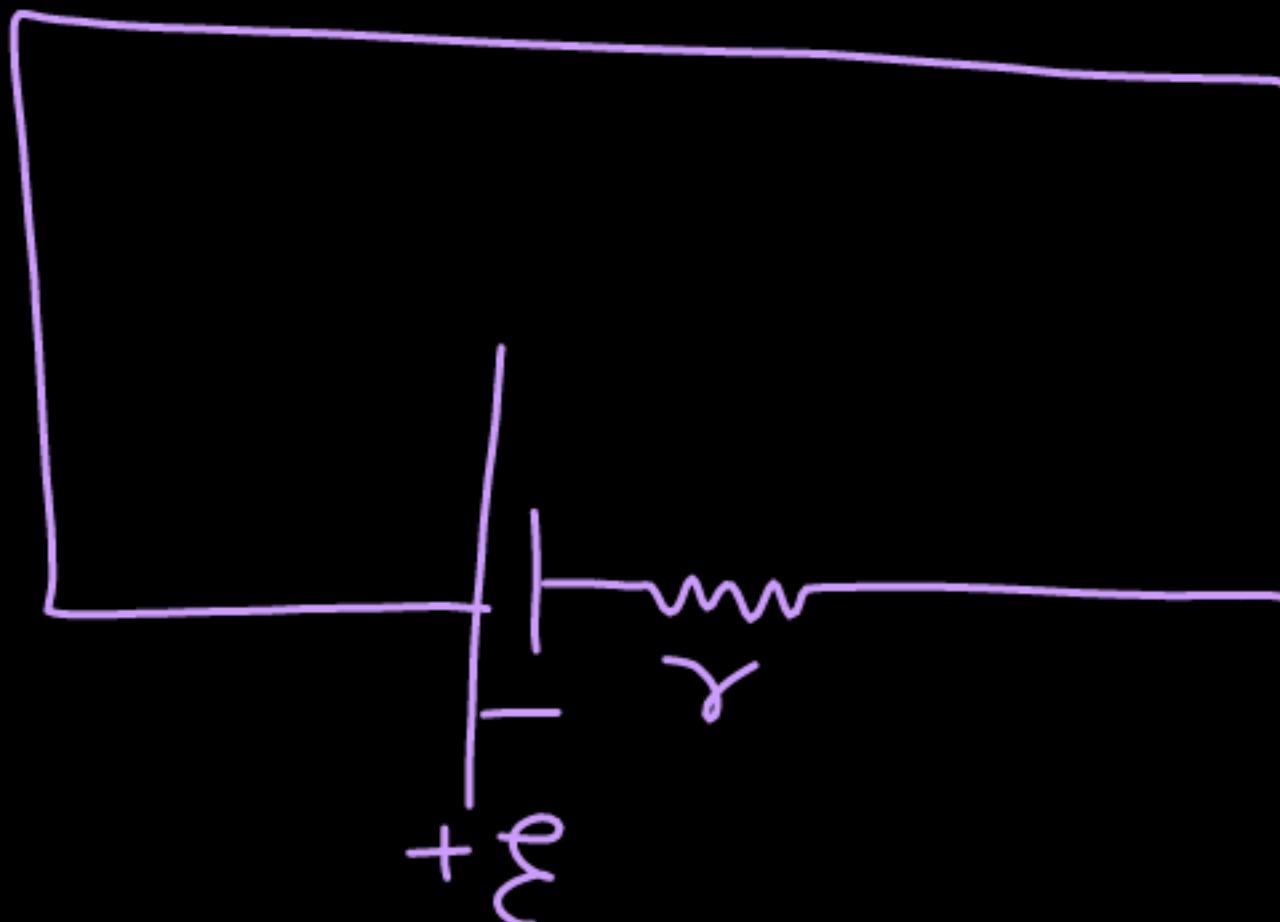


जिस cell का उनान्तरिक परिवाध इकूल होता है तभी आदेश cell कहा जाता है।

$$\frac{E}{R+r} = 1 \quad R=0$$

Example:- यदि किसी परिवाधक में सब स्थानिक हैं:-

$$R \approx 0$$

$$I_{max} = \frac{E}{r}$$

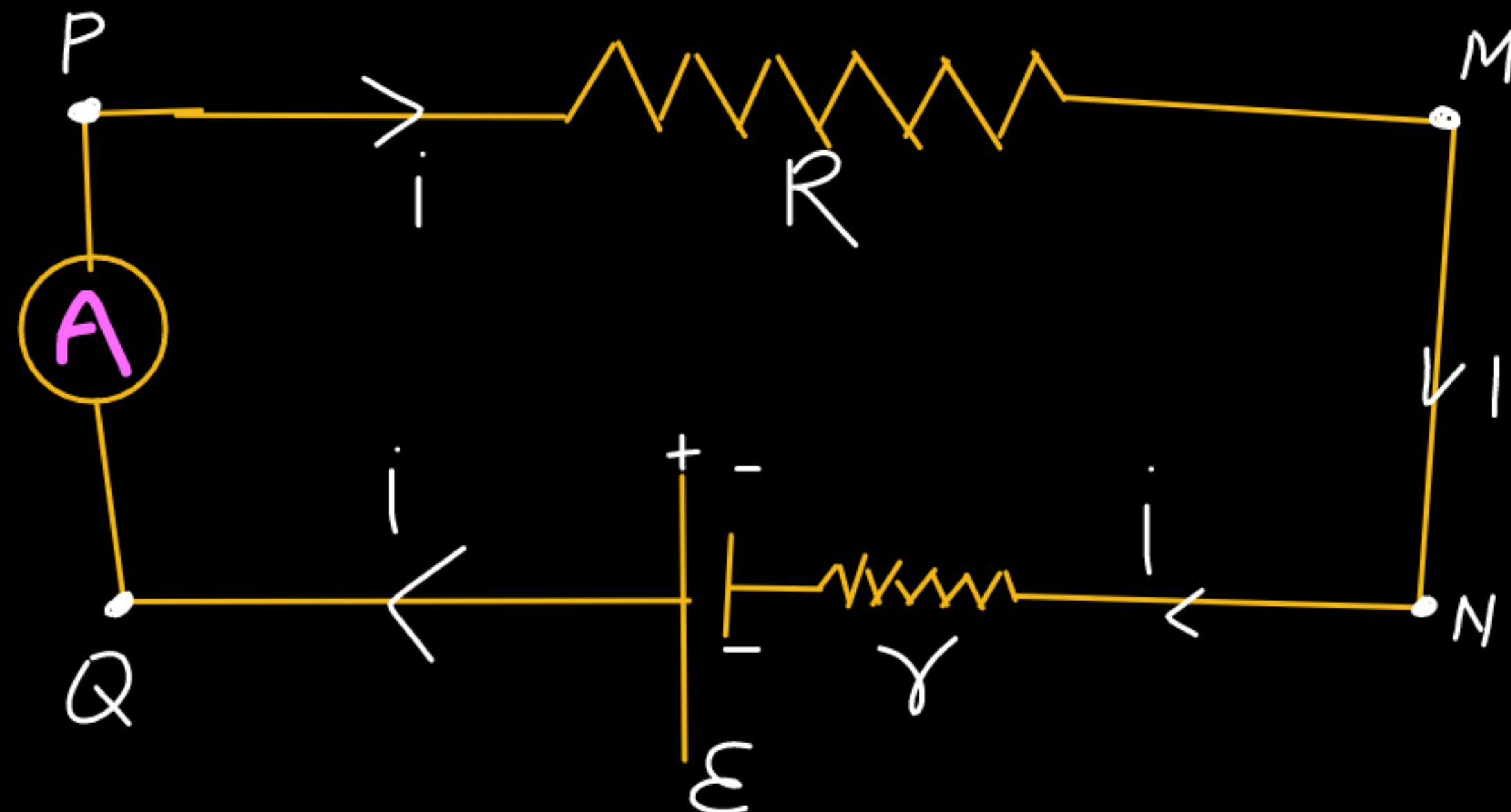

Loop: PMNQP

$$V_{PM} + V_{MN} + V_{NQ} + V_{QP} = 0$$

$$iR + 0 + ir - E = 0$$

$$ir + ir = E$$

$$i(R+r) = E$$

$$i = \frac{E}{R+r}$$

सेलों का समूहन (Combination of cells)

जब दो या दो से अधिक सेलों को विघ्न परिपथ

में संयोजित किया जाता है तो इस सेलों का
समूहन कहाजाता है।

• > सेलों को निम्न दो तरह से जोड़ा जाता है।

1. श्रृंखलीक्रम संयोजन (Series combination)



2. पार्श्वक्रम / समान्तर क्रम (Parallel combination)

.

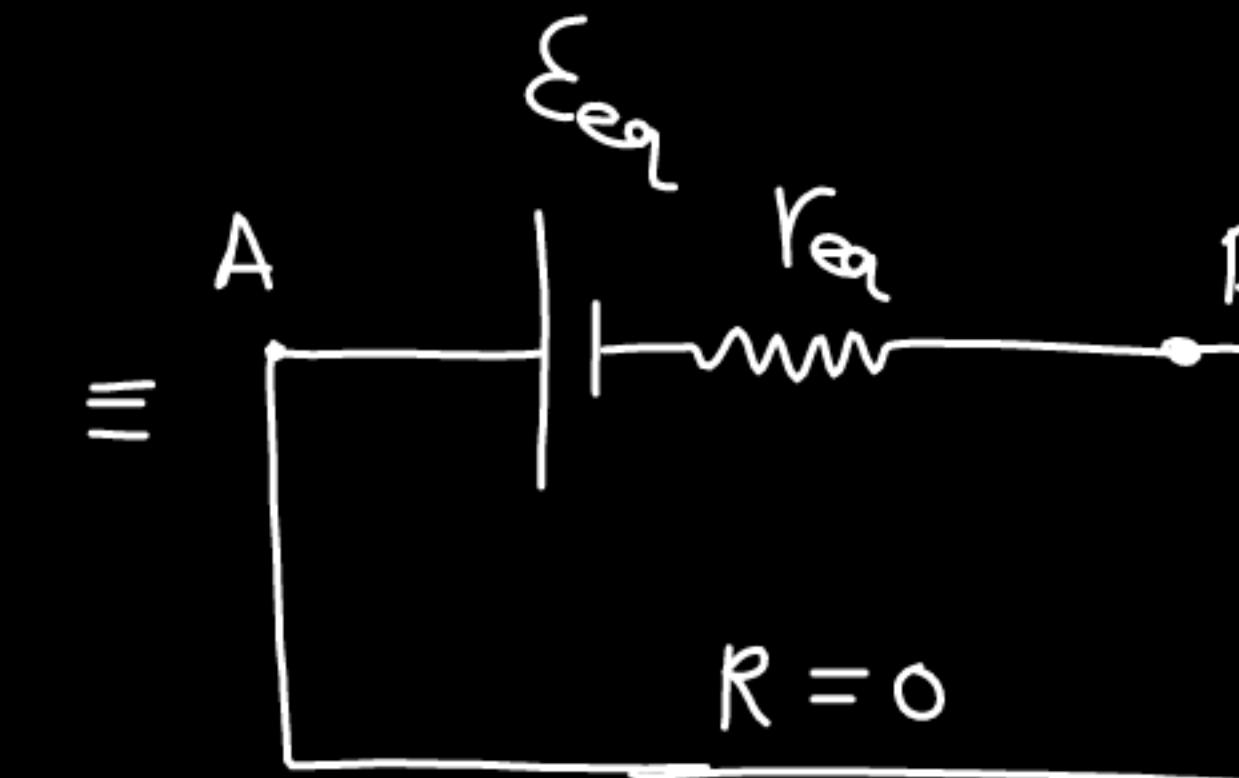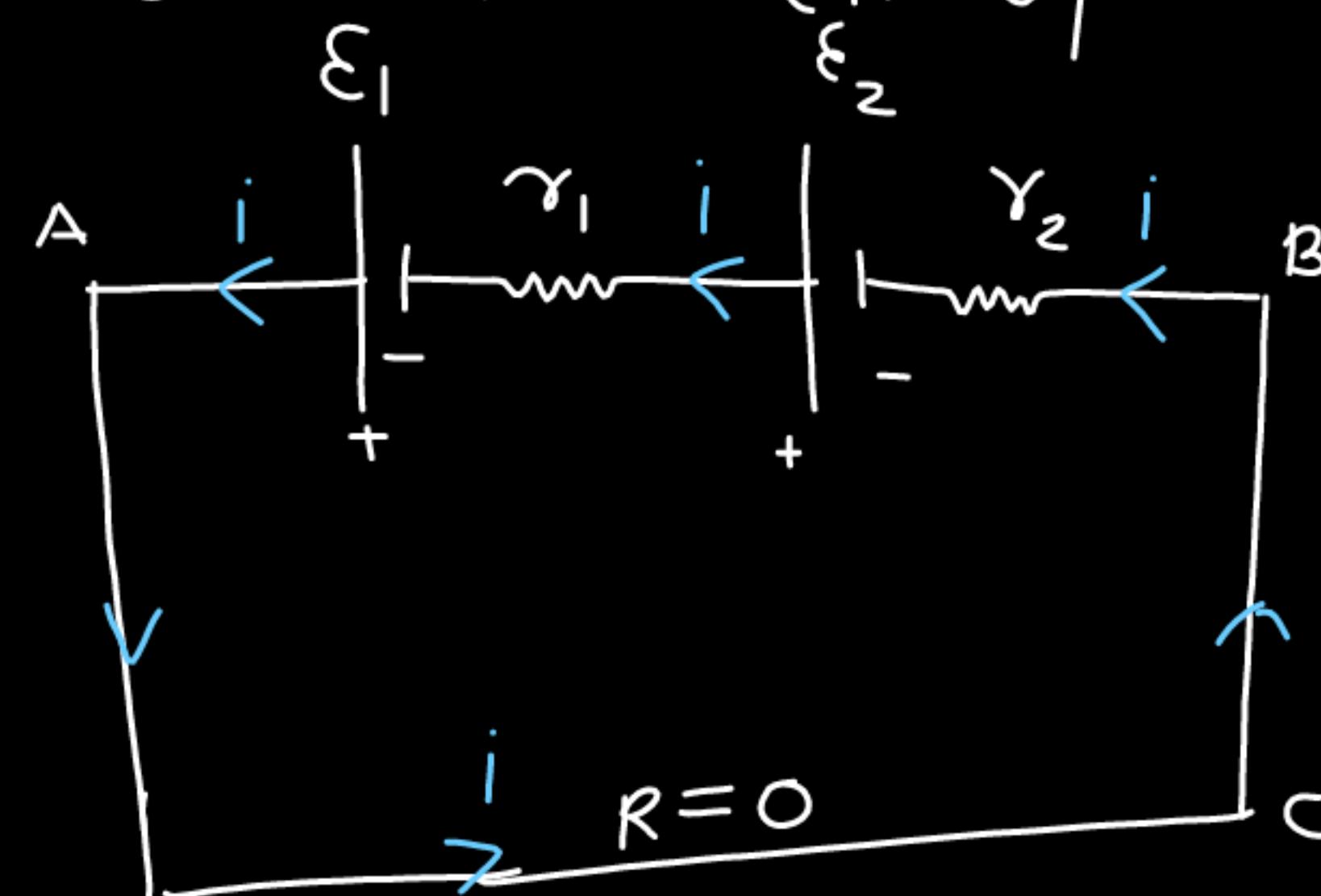1. श्रेणीक्रम संयोजन (SERIES COMBINATION OF CELLS) :-

आव आ०म का नियम

→ इस क्रम में प्रत्येक सॉल वथा आन्तरिक प्रतिरोध से एक समान विद्युत धारा प्रवाहित है।



$$V = iR$$

$$E_{eq} = i r_{eq}$$

$$i = \frac{E_{eq}}{r_{eq}}$$

$$i = \frac{E_1 + E_2}{r_1 + r_2}$$

→ समतुल्य विद्युतवाहक


$$\text{बल } E_{eq} = E_1 + E_2$$

सॉल का आन्तरिक प्रतिरोध r_1 तथा r_2 अनिक्षण है।

इसलिए इसका

$$[r_{eq} = r_1 + r_2]$$

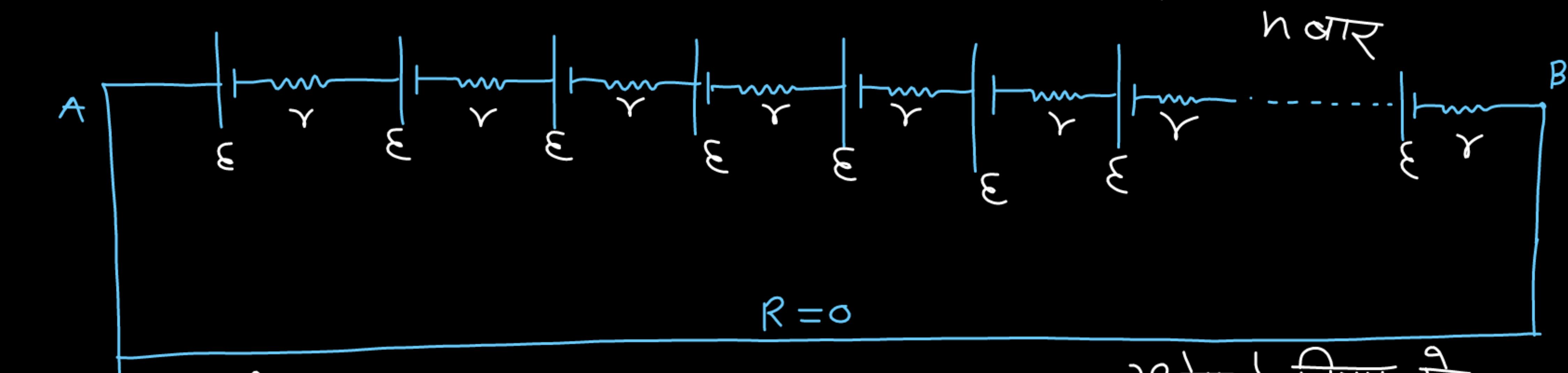► यदि n सेल को शैरिक $\frac{E}{R}$ रुपयोजित किया जाए तो आन्तरिक प्रतिरोध R है तो परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा वा मान $\frac{E}{R}$ होगा।



$$\text{Total emf} = nE$$

Total internal resistance | effective resistance

$$\text{आन्तरिक प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध } R_{eq} = nR$$


ओम के नियम से:

$$i = \frac{E_{eq}}{R_{eq}} = \frac{nE}{nR}$$

$$\therefore i = \frac{E}{R}$$

Example: - परिपथ से अवृहि विद्युत धारा का मान ज्ञान करें।

$$i = ?$$

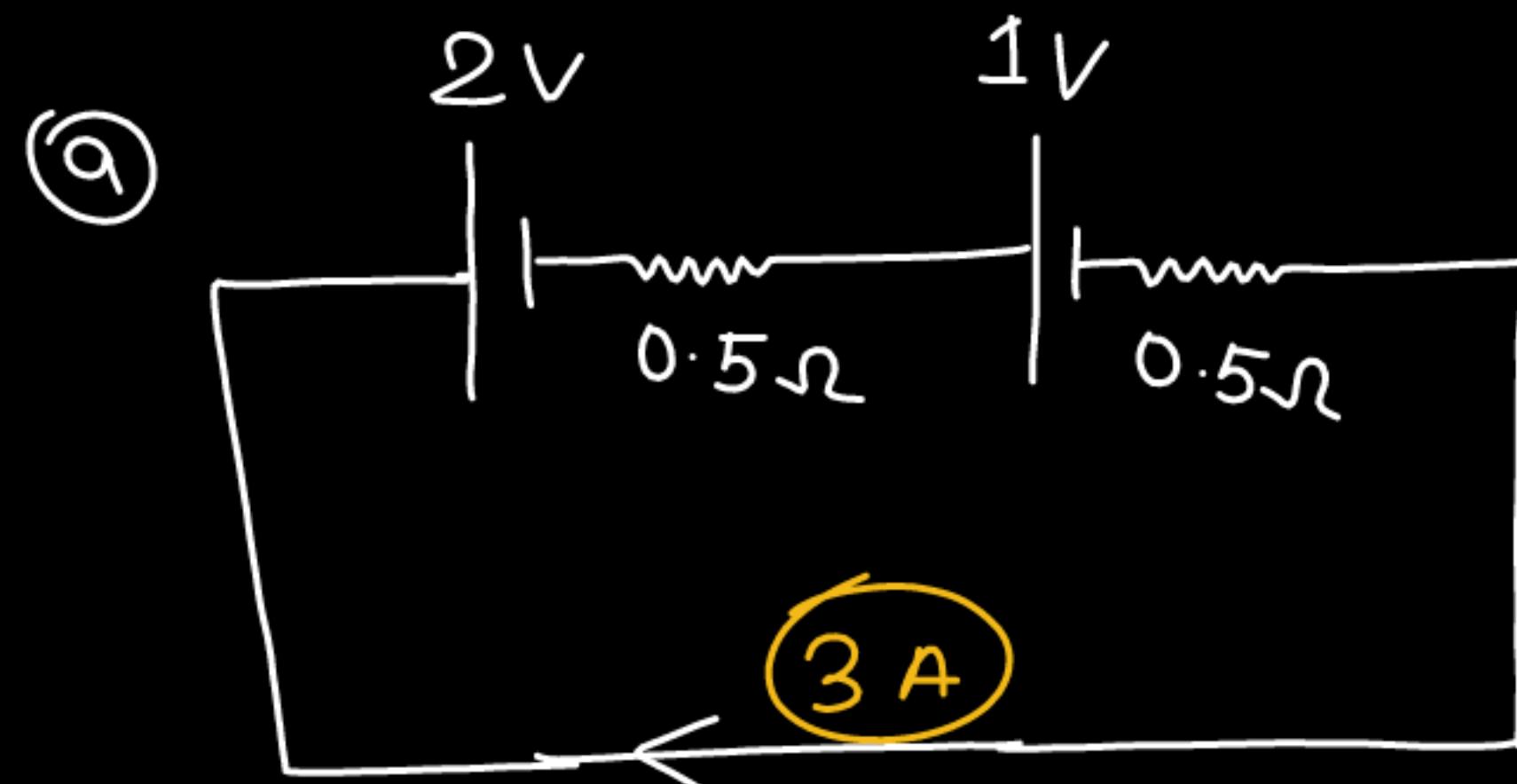


$$\epsilon_1 = 2V \quad \epsilon_2 = 1V$$

$$r_1 = 0.5\Omega \quad r_2 = 0.5\Omega$$

$$i = \frac{\epsilon_1 + \epsilon_2}{r_1 + r_2} = \frac{2+1}{0.5+0.5}$$

$$= \frac{3}{1} = 3A$$

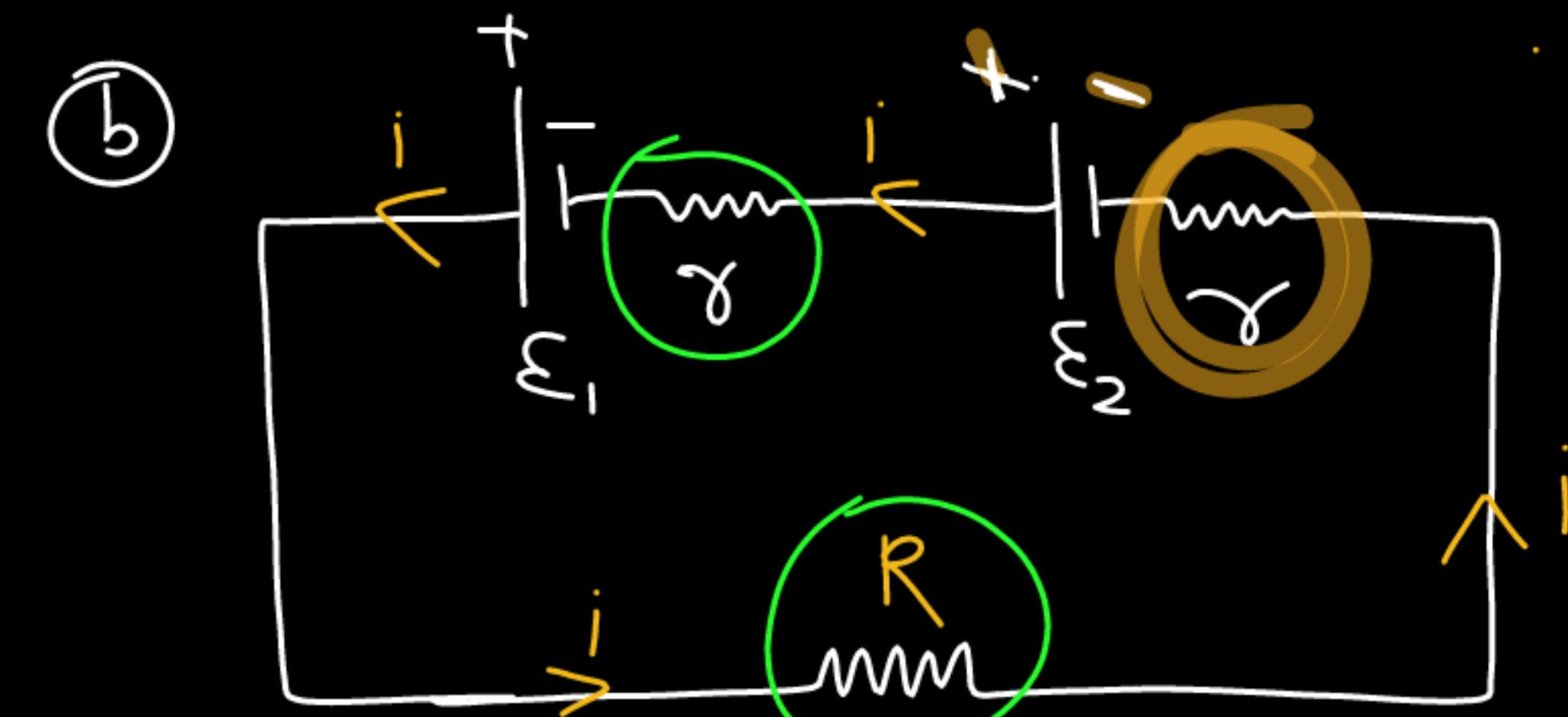

इसमें r_1, r_2 तथा R अनुक्रम में हैं:

$$R_{eq} = r_1 + r_2 + R = 2r + R$$

चुल विद्युत वाणी का $= \epsilon_1 + \epsilon_2$

आम के नियम:


$$i = \frac{E_{eq}}{R_{eq}}$$

$$V = iR$$

$$E_{eq} = i(R_{eq})$$

$$i = \frac{\epsilon_1 + \epsilon_2}{R + 2r}$$

C

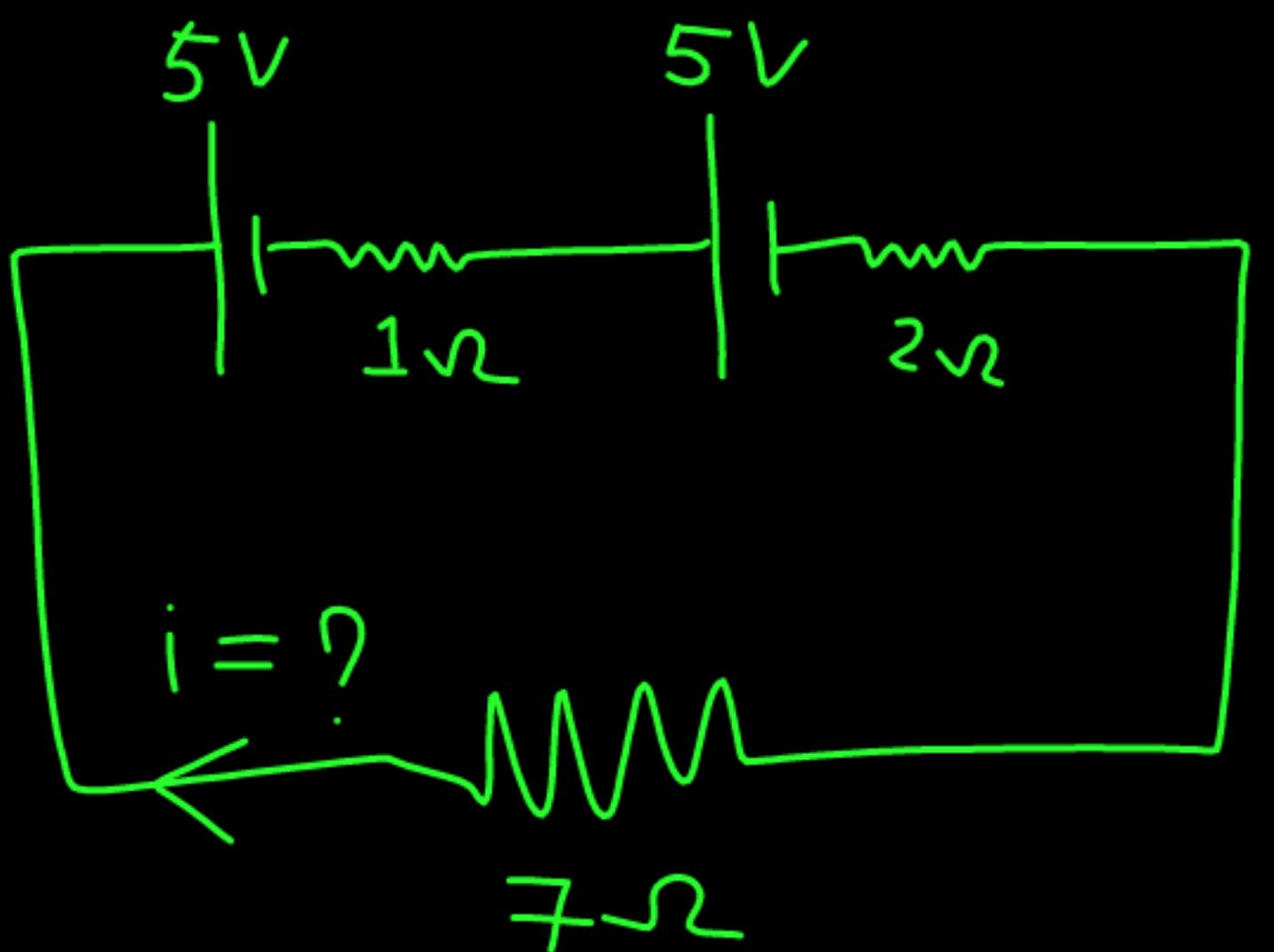

$$i = \frac{5+5}{1+2+7} =$$

